

應用電子學(一) Quiz 4

姓名:

學號:

Date: 2019.05.23

1. (30 points) Please find the Q point values, (V_{CE} , I_C), in Figure 1.

$$V_S = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (-12V) \cdot \frac{5.6k\Omega}{5.6k\Omega + 33k\Omega} = -1.74V$$

$$R_S = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(5.6k\Omega)(33k\Omega)}{5.6k\Omega + 33k\Omega} = 4.787k\Omega$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_S}{R_C + \frac{R_S}{\beta}} = \frac{-12V - (-1.74V)}{1.8k\Omega + \frac{4.787k\Omega}{150}} = -5.6mA$$

$$I_E \approx I_C \quad V_{EQ} = I_E R_E = -5.6mA \cdot 560\Omega = -3.13V$$

$$V_{CQ} = V_{CC} - I_C R_C = -12V - (-5.6mA) \cdot (1.8k\Omega) = -1.92V$$

$$V_{CEQ} = V_{CQ} - V_{EQ} = -1.92V - (-3.13V) = 1.21V$$

$$V_{EQ} = I_E R_E = -3.13V$$

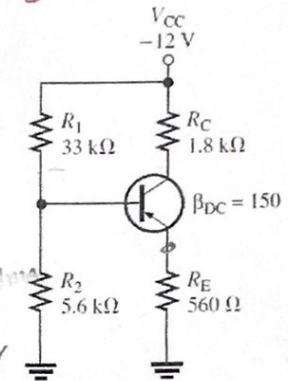


Figure 2

2. (30 points) Refer to Figure 3. The DC emitter current $I_E = 2.63mA$, and the $\beta_{ac} = 70$. Please find the following ac values for this amplifier.

(a) $R_{in(base)}$

(b) $R_{in(tot)}$

(c) A_v

(d) A_i

(e) A_p

$$(a) R_{in(base)} = \beta_{ac} r'_e = \beta_{ac} \left(\frac{25mV}{I_E} \right) = 70 \left(\frac{25mV}{2.63mA} \right) = 665.4\Omega$$

$$(b) R_{in(tot)} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{in(base)} = \frac{1}{\frac{1}{47k\Omega} + \frac{1}{12k\Omega} + \frac{1}{665.4}} = 622\Omega$$

$$(c) A_v = \frac{R_C \parallel R_L}{r'_e} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{3.3k\Omega} + \frac{1}{10k\Omega}}}{\left(\frac{25mV}{2.63mA} \right)} = 261$$

$$(d) A_i = \beta_{ac} = 70$$

$$(e) A_p = A_v \cdot A_i = 261 \times 70 = 18270$$

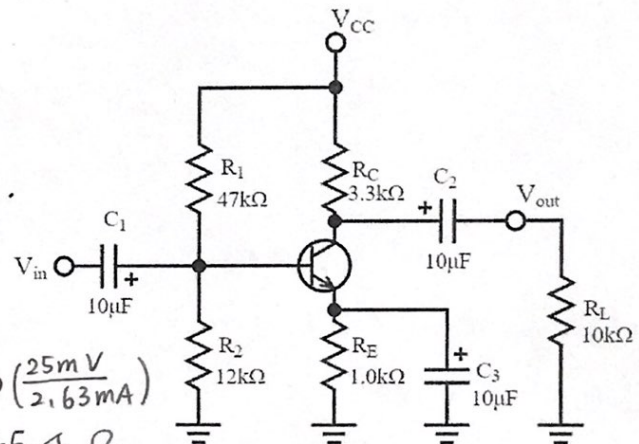


Figure 3

應用電子學(一) Quiz 5

姓名:

學號:

Date: 2019.06.06

1. (50 points) For the circuits in Figure 1, determine the following:

(a) Q_1 and Q_2 dc terminal voltages

($V_{B1}, V_{B2}, V_{C1}, V_{C2}, V_{E1}, V_{E2}$).

(b) Overall β_{ac} .

(c) r_e' for each transistor.

(d) Total input resistance.

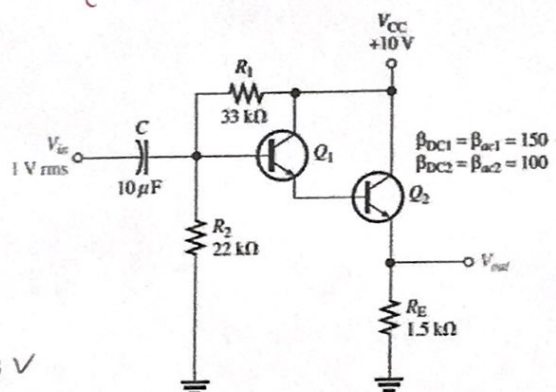


Figure 1

(a) $V_{C1} = 10V$ ✓ $V_{C2} = 10V$ ✓
 $V_{B1} = V_{CC} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$ $V_{B2} = V_{E1} = 3.3V$
 $= 10V \left(\frac{22k\Omega}{33k\Omega + 22k\Omega} \right)$ $V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} = 3.3V - 0.7V$
 $= 4V$ ✓ $= 2.6V$ ✓

$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE} = 4 - 0.7 = 3.3V$ ✓

(b) $\beta_{ac(tot)} = \beta_{ac1} \beta_{ac2} = 150 \times 100 = 15000$ ✓

(c) $I_{E1} = \frac{V_{E1} - V_{BE}}{\beta_{ac2} R_E} = \frac{3.3 - 0.7}{100 \times 1.5k\Omega} = \frac{2.6V}{150k\Omega} = 0.0173mA$

$r_{e1}' = \frac{25mV}{I_{E1}} = \frac{25mV}{0.0173mA} = 1445\Omega$ ✓

$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_E} = \frac{2.6V}{1.5k\Omega} = 1.73mA$

$r_{e2}' = \frac{25mV}{I_{E2}} = \frac{25mV}{1.73mA} = 14.45\Omega$ ✓

2. (50 points) Determine the approximate input resistance seen by the signal source for the amplifier of Figure 2 if $\beta_{ac} = 100$. (Find Q-point first).

$V_{B1} = 0 + 0.7 = 0.7V$

$V_{B2} = 0 - 0.7 = -0.7V$

$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - (-V_{CC}) - 1.4V}{R_1 + R_2} = \frac{9 - (-9) - 1.4}{1k\Omega + 1k\Omega} = 8.3mA$

$I_{CQ} \approx I_E = 8.3mA$ ✓

$r_{e1}' = \frac{25mV}{8.3mA} = 3\Omega$ ✓

$V_E = 0$ $V_{CEQ1} = 9$ $V_{CEQ2} = -9$

$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta_{ac}(R_L + r_{e1}')$

$= 1k\Omega \parallel 1k\Omega \parallel 100 \times (50 + 3\Omega)$

$= 456.89\Omega$ ✓

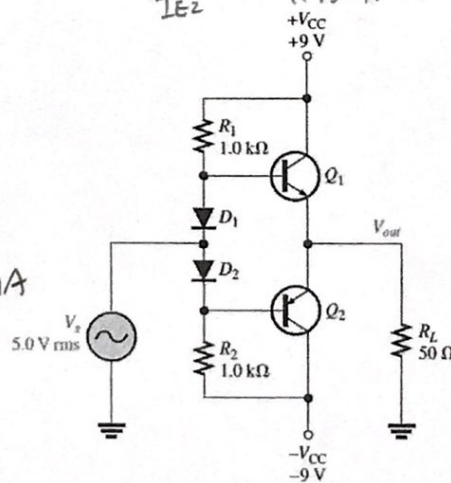


Figure 2